



Quelques exemples de circuits combinatoires usuels




Additionneur

On établit la table de vérité.


a	b	f	cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  



Demi-additionneur

 

a	b	cin	S	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Additionneur 1 bit

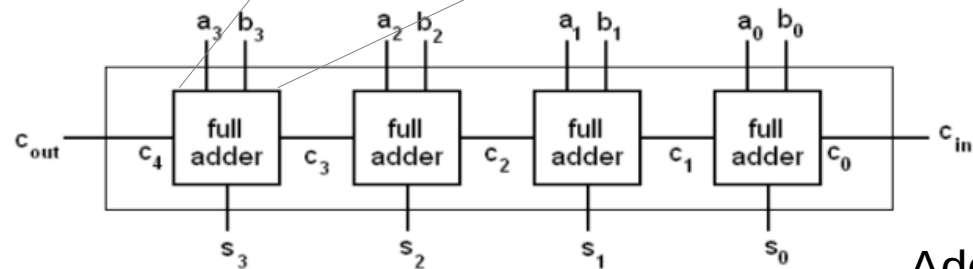 

Additionneur 4 bit
(ripple carry)

Additionneur

a	b	c _{in}	S	c _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Rappel. On a :

$$\overline{a \otimes b} = \overline{a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b} = (\bar{a} + b) \cdot (a + \bar{b}) = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

On a :


$$S = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c_i + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c}_i + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}_i + a \cdot b \cdot c_i = \bar{a} \cdot (a \otimes c_i) + a \cdot (b \otimes \bar{c}_i)$$

$$S = a \otimes b \otimes c_i$$

De même, on trouve :


$$c_o = a \cdot b + (a \otimes b) \cdot c_i$$

 On peut donc utiliser judicieusement le demi additionneur précédent de la manière suivante.



Soustracteur
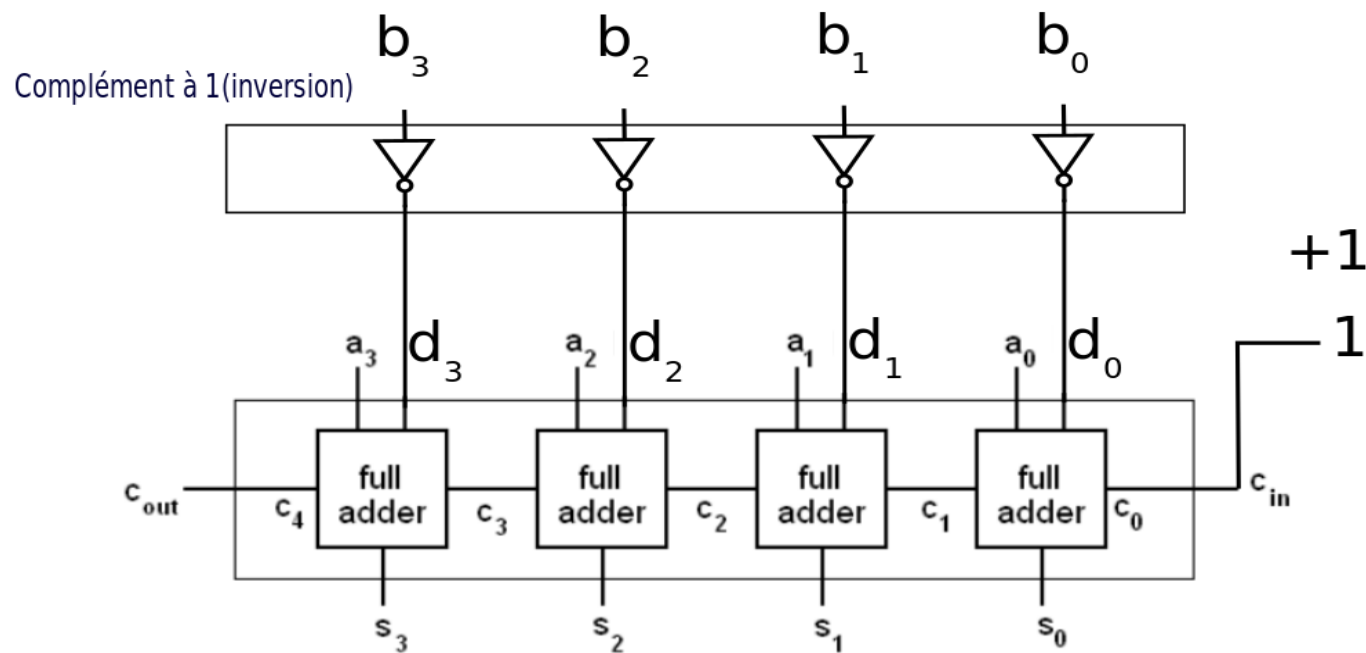
$$\begin{array}{r}
 + \quad A_3 A_2 A_1 A_0 \\
 \quad D_3 D_2 D_1 D_0 \leftarrow \text{2's complement of } B_3 B_2 B_1 B_0 \\
 \hline
 C_4 S_3 S_2 S_1 S_0 \\
 X \leftarrow \text{carry is ignored}
 \end{array}$$





Soustracteur

par la table de vérité

0	—	0	=	0
0	—	1	=	1
1	—	0	=	1
1	—	1	=	0

and borrow 1

A	B	Difference	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
$A - B$		D_i	B_o

  


A comparer au HA

Additionneur-soustracteur

When DCBA = 1011 and C.I. = 0, then, PQRS = 1011

When DCBA = 1011 and C.I. = 1, then, PQRS = 0100, which is the 1's complement of 1011.


1

 

Signal de contrôle permettant la configuration du composant en additionneur Ou en soustracteur

application

2

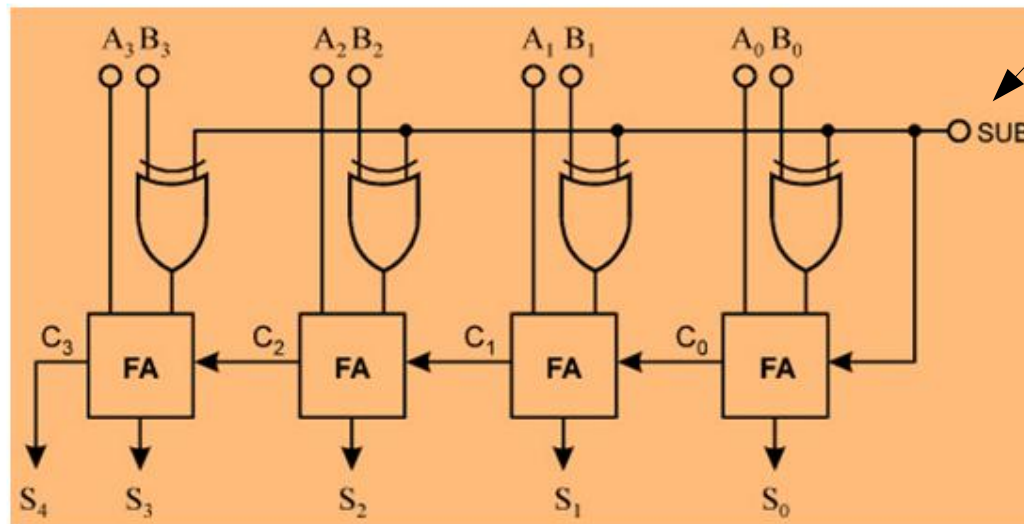


Multiplieur

multiplicand 1101 (13)
 multiplier * 1011 (11)

 1101
 1101
 0000
 1101

 
 10001111 (143)
 128 + 8 + 4 + 2 + 1 = 143



			A_3	A_2	A_1	A_0
			B_3	B_2	B_1	B_0
			$A_3 \cdot B_0$	$A_2 \cdot B_0$	$A_1 \cdot B_0$	$A_0 \cdot B_0$
		$A_3 \cdot B_1$	$A_2 \cdot B_1$	$A_1 \cdot B_1$	$A_0 \cdot B_1$	
	$A_3 \cdot B_2$	$A_2 \cdot B_2$	$A_1 \cdot B_2$	$A_0 \cdot B_2$		
$A_3 \cdot B_3$	$A_2 \cdot B_3$	$A_1 \cdot B_3$	$A_0 \cdot B_3$			
S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Multiplieur


			A_3	A_2	A_1	A_0
			B_3	B_2	B_1	B_0
			$A_3 \cdot B_0$	$A_2 \cdot B_0$	$A_1 \cdot B_0$	$A_0 \cdot B_0$
		$A_3 \cdot B_1$	$A_2 \cdot B_1$	$A_1 \cdot B_1$	$A_0 \cdot B_1$	
	$A_3 \cdot B_2$	$A_2 \cdot B_2$	$A_1 \cdot B_2$	$A_0 \cdot B_2$		
$A_3 \cdot B_3$	$A_2 \cdot B_3$	$A_1 \cdot B_3$	$A_0 \cdot B_3$			
S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

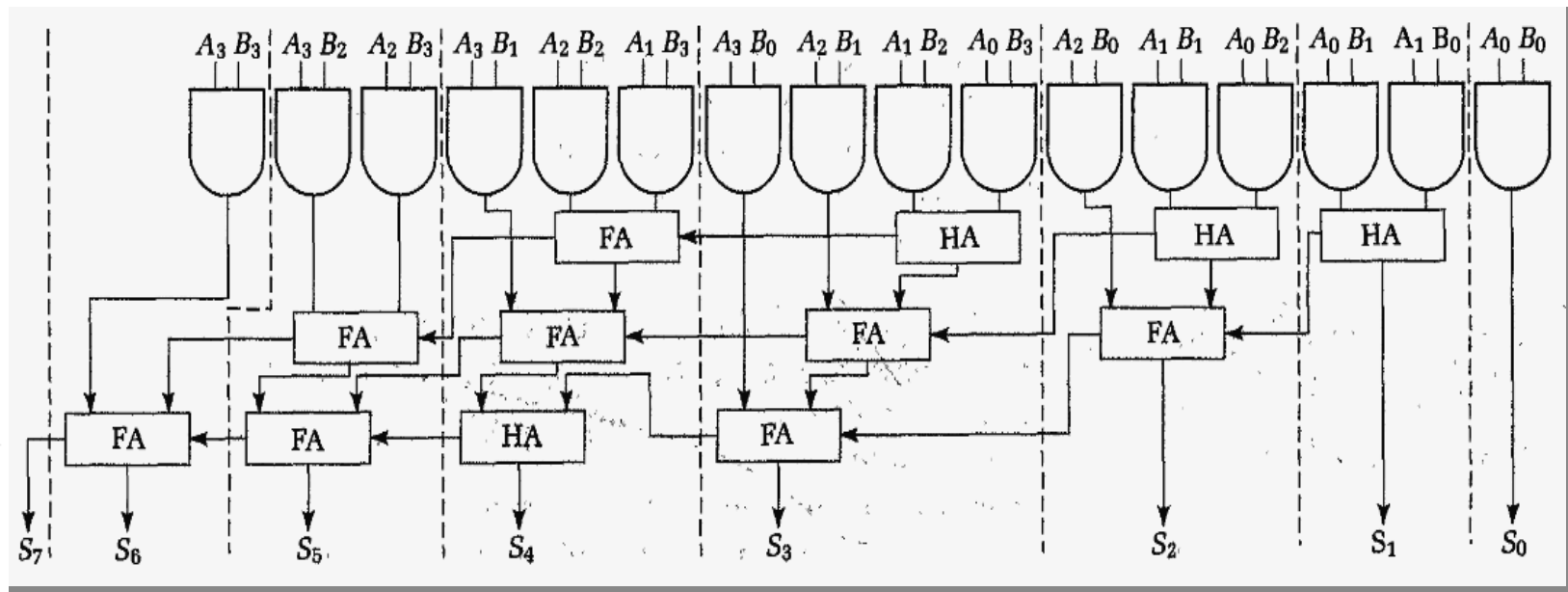


(Randy Katz)

Multiplieur

 version plus évoluée : topologie régulière





(a) Basic building block

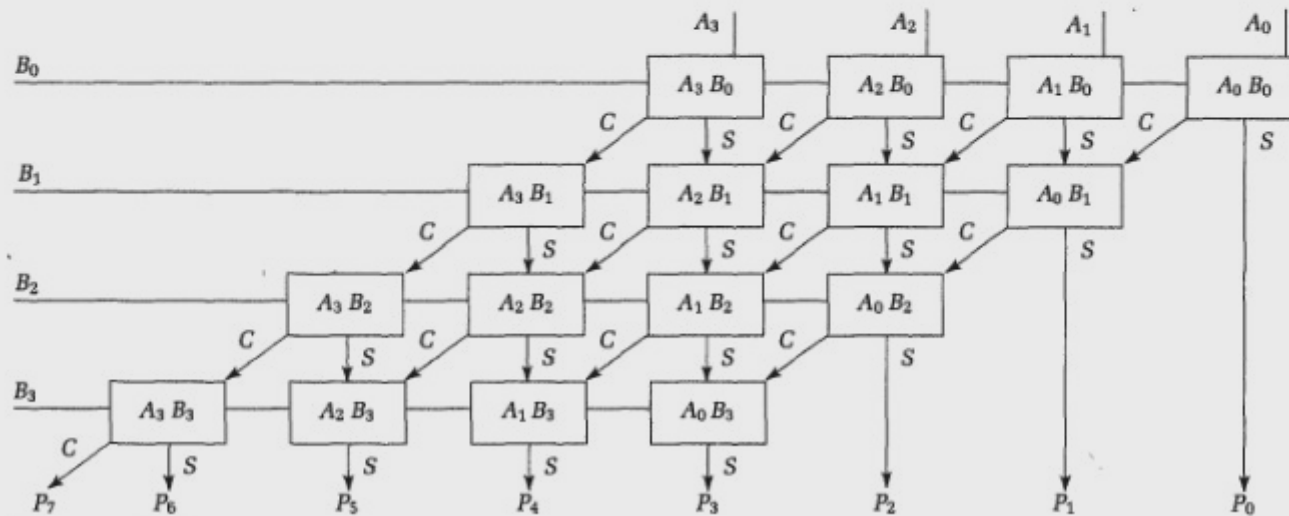

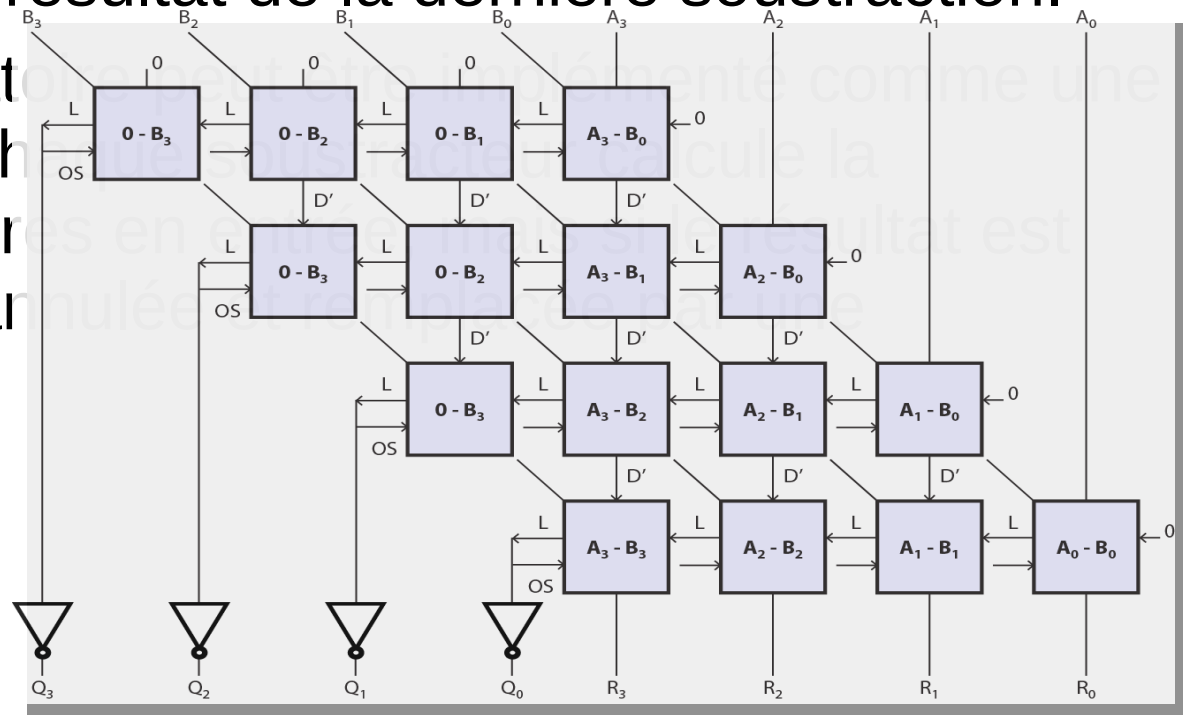 (b) 4 × 4 multiplier structure


Diviseur

- Un peu plus complexe, mais on repart de la division classique
- Lors du calcul de A / B , on soustrait le diviseur B de manière répétitive aux bits du dividende A , après l'avoir multiplié par '1' ou '0'. Ce bit de multiplication ('1' or '0') est sélectionnée pour chaque étape de soustraction de telle manière que le résultat de soustraction n'est jamais négatif.
- Le résultat est composé des bits de multiplication successifs, alors que le reste est le résultat de la dernière soustraction.







Shifter

 Décaler d'un rang **fixe** ne nécessite aucune porte logique !!!!



Multiplexeur

un routeur miniature

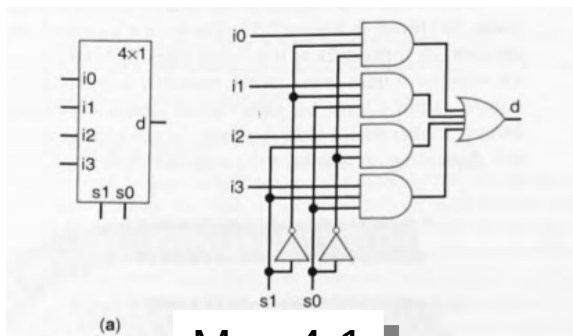  
 


Mux 4-1

ALU

centre du processeur

- Opérateur arithmétique et logique

  


Version simple, 1 bit

Opérations possibles :
AND, OR, ADD, bypass A

Instructions => contrôle

Données
entrées

 


Données
sortie

Décodeur

Circuit permettant d'envoyer un signal à une sortie choisie. Il dispose de n lignes d'entrées et 2^n lignes de sortie. La table de vérité d'un décodeur "2 vers 4" ($n = 2$) est la suivante :

e1	e0	s0	s1	s2	s3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 Et voici la réalisation d'un tel décodeur :




Décodeur


BCD vers 7-segments



Entrée BCD
(chiffre sur 4 bits)

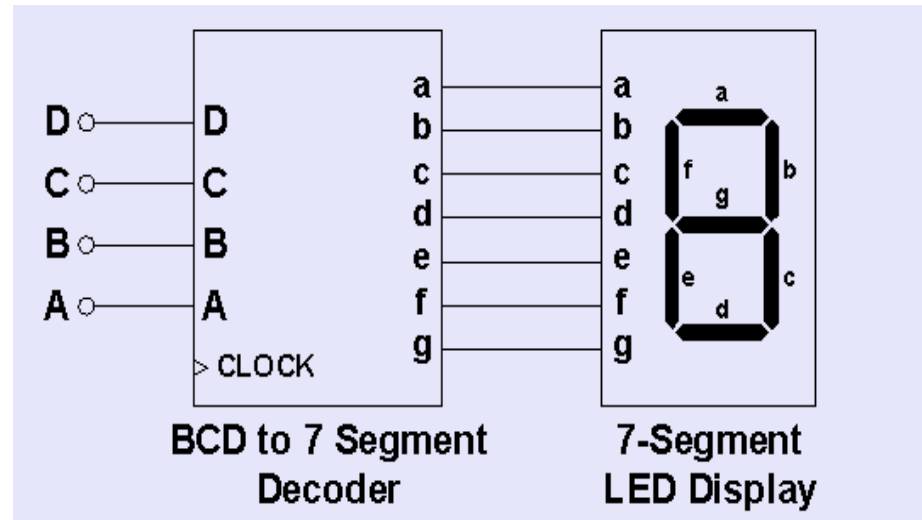

Binary Inputs				Decoder Outputs							7-Segment Display Outputs
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9

 


7 fonctions
binaires
(a...g) des
entrées
(A,B,C,D)

Vote majoritaire


$$M = f(A, B, C)$$

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
 
$$M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$



Comparteurs

 

1 bit

