



Algèbre de Boole et Logique combinatoire

Algèbre de Boole

- $B = \{0, 1\}$: l'espace de Boole
- Une **variable booléenne simple** est définie sur B
 - Deux valeurs possibles
- Une **variable booléenne générale** est définie sur $B^n : (x_{n-1}, \dots, x_0)$
 - Juxtaposition de plusieurs bits
 - 2^n valeurs possibles

Algèbre de Boole

Les opérations de l'algèbre de Boole sont les suivantes :

- La **Conjonction** (ou produit logique) de deux variables (bits) : on parlera plus volontiers du **ET** logique, dénoté par un signe croix (\times).
- La **Disjonction** (ou somme logique) de deux variables (bits) : on parlera plus volontiers du **OU** logique, dénoté par un signe plus (+).
- La **Négation** (ou complementation ou inversion) d'un seul bit : on parlera plus volontiers du **NON**, dénoté par une barre au dessus de la variable (\bar{a}).

Ces opérations peuvent être représentées par des **tables de vérité**, qui énumèrent explicitement les correspondances entre les entrées et les sorties :

a	b	$a \times b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	\bar{x}
0	1
1	0

$x \times y$ vaut 1 si x vaut 1 **et** y vaut 1, 0 sinon.

$x + y$ vaut 1 si x vaut 1 **ou** y vaut 1, 0 sinon.

\bar{x} vaut 1 si x vaut 0, 0 sinon.

Ou inclusif/exclusif ?

Algèbre de Boole

Soit x, y, z des variables booléennes. Les axiomes de l'Algèbre de Boole sont les suivants :

1. **+** est associatif : $x + (y + z) = (x + y) + z$
2. **\times** est associatif : $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$
3. **+** est commutatif : $x + y = y + x$
4. **\times** est commutatif : $x \times y = y \times x$
5. existence d'un élément neutre pour **+** : $\exists 0 / x + 0 = x$
6. existence d'un élément neutre pour **\times** : $\exists 1 / x \times 1 = x$
7. **\times** est distributif sur **+** : $x.(y + z) = x.y + x.z$
8. **+** est distributif sur **\times** : $x + (y.z) = (x + y).(x + z)$. Ce résultat est plus surprenant !
9. existence du complément


Théorèmes

1. $+$ est idempotent : $x + x = x$
2. \times est idempotent : $x \times x = x$
3. 1 est absorbant pour $+$: $x + 1 = 1$
4. 0 est absorbant pour \times : $x \times 0 = 0$
5. unicité du complément
6. complément du complément : $\overline{(\bar{x})} = x$
7. $x + x.y = x$
8. $x \times (x + y) = x$
9. $x + \bar{x} \times y = x + y$

Théorème de De Morgan

Petit calcul ...

a	b	$a + b$	$Y_1 = \overline{a + b}$	\overline{a}	\overline{b}	$Y_2 = \overline{a} . \overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

 

$$\overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$$

$$\overline{A . B} = \overline{A} + \overline{B}$$


Principales portes logiques

Porte OUI (YES)			<table><tr><th>entrée</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	entrée	sortie	0	0	1	1				
entrée	sortie												
0	0												
1	1												
Porte NON (NO)			<table><tr><th>entrée</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	entrée	sortie	0	1	1	0				
entrée	sortie												
0	1												
1	0												
Porte ET (AND)			<table><tr><th>entrées</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0 0</td><td>0</td></tr><tr><td>0 1</td><td>0</td></tr><tr><td>1 0</td><td>0</td></tr><tr><td>1 1</td><td>1</td></tr></table>	entrées	sortie	0 0	0	0 1	0	1 0	0	1 1	1
entrées	sortie												
0 0	0												
0 1	0												
1 0	0												
1 1	1												
Porte OU (OR)			<table><tr><th>entrées</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0 0</td><td>0</td></tr><tr><td>0 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1 0</td><td>1</td></tr><tr><td>1 1</td><td>1</td></tr></table>	entrées	sortie	0 0	0	0 1	1	1 0	1	1 1	1
entrées	sortie												
0 0	0												
0 1	1												
1 0	1												
1 1	1												
Porte OU exclusif (XOR)			<table><tr><th>entrées</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0 0</td><td>0</td></tr><tr><td>0 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1 0</td><td>1</td></tr><tr><td>1 1</td><td>0</td></tr></table>	entrées	sortie	0 0	0	0 1	1	1 0	1	1 1	0
entrées	sortie												
0 0	0												
0 1	1												
1 0	1												
1 1	0												
Porte NON-ET (NAND)			<table><tr><th>entrées</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0 0</td><td>1</td></tr><tr><td>0 1</td><td>1</td></tr><tr><td>1 0</td><td>1</td></tr><tr><td>1 1</td><td>0</td></tr></table>	entrées	sortie	0 0	1	0 1	1	1 0	1	1 1	0
entrées	sortie												
0 0	1												
0 1	1												
1 0	1												
1 1	0												
Porte NON-OU (NOR)			<table><tr><th>entrées</th><th>sortie</th></tr><tr><td>0 0</td><td>1</td></tr><tr><td>0 1</td><td>0</td></tr><tr><td>1 0</td><td>0</td></tr><tr><td>1 1</td><td>0</td></tr></table>	entrées	sortie	0 0	1	0 1	0	1 0	0	1 1	0
entrées	sortie												
0 0	1												
0 1	0												
1 0	0												
1 1	0												

désuets

Symboles les + courants

Inverseur (not)

 


(a) NOT-gate symbol

Input	Output
A	Y
0	1
1	0

$$Y = \neg A$$


(c) NOT Boolean expression

 

(d) Double inversion


Buffer trois états

une porte à part

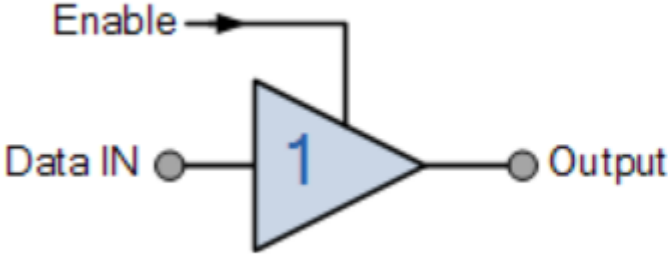Symbol	Truth Table		
 <p>Tri-state Buffer</p>	Enable	A	Q
	1	0	0
	1	1	1
	0	0	Hi-Z
	0	1	Hi-Z

Hi-Z = haute impédance (aucune courant ne circule) = déconnexion
= ni 0 ni 1 =

 
Indispensable pour éviter les courts circuits lorsque plusieurs circuits tentent d'accéder à un même fil



Equation, porte et table de vérité

Représentations « équivalentes »

 $A \cdot B \cdot C = Y$
(a) Three-variable Boolean expression



(b) 3-input AND gate symbol


Inputs			Output
C	B	A	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table with three variables

Combinaison de portes logiques


des portes à l'équation

1

 


(a) AND-OR logic circuit

2

 

 (b) Boolean expressions at the outputs of the AND gates



3

De l'équation à la table de vérité

Deux méthodes :

- calcul systématique de la fonction pour toutes ses entrées
- observation des valeurs à vrai (ou faux) de la fonction

exemple

$A \cdot B + B \cdot C = Y$

Inputs			Output
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Je cherche Y à **vrai**


Y est vrai quand :

- soit A et B sont vrais
- soit B et C sont vrais


Dans tous les autres cas, Y est **faux**

Circuit combinatoire

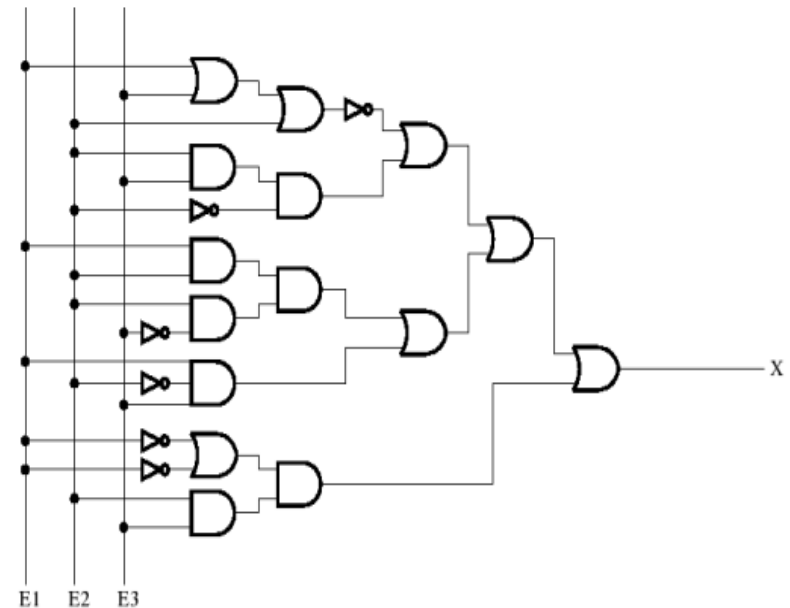- Implémente une fonction combinatoire
 - Au sens mathématique
 - A une variable booléenne générale d'entrée n'est associée qu'une valeur de sortie
- Pas de rebouclage des sorties sur les entrées
- Pas de mémorisation




Circuit combinatoire

 

Chemin critique d'un circuit combinatoire

 Chaque circuit possède un temps de propagation caractéristique entre
Ses entrées et la sortie




Le chemin critique
correspond à la traversée
la plus longue parmi tous
les chemins (acycliques)
possibles

Ici : chemin en rouge pour des délais tous unitaires

Elaboration de circuits complexes

Notion de hiérarchie


 


Elaboration de circuits complexes

Notion de hiérarchie

On établit la table de vérité.



a	b	f	cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  



Demi-additionneur



a	b	cin	S	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  

Additionneur 1 bit

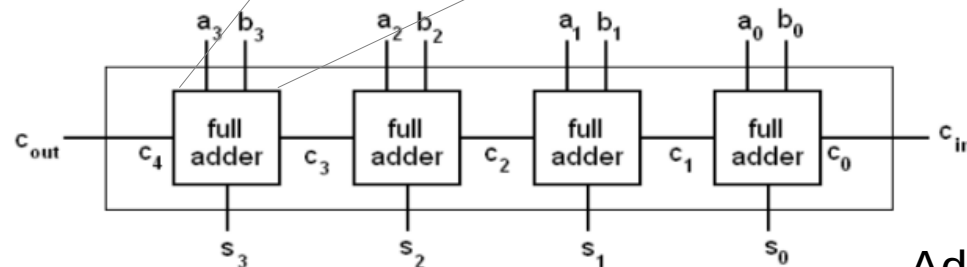 


Additionneur 4 bit
(ripple carry)


Simplification des fonctions logiques

Méthode algébrique

 L'expression d'un problème
peut mener à des
Formules non optimisées



 Applications des axiomes
et théorèmes de Boole



Expression simplifiée
Circuit plus petit, moins gourmand,...



Simplification des fonctions logiques

Méthode algébrique

- $F = (X + Y)(\bar{X} + Y)$
- $G = XY + \bar{Z} + Z(\bar{X} + \bar{Y})$
- $H = (X + Y + Z)(\bar{X} + Y + Z) + XY + YZ$

Simplification des fonctions logiques

Tableaux de Karnaugh

Table de vérité

Inputs		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Somme de produits

$$\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} + A \cdot B = Y$$

Tableau de Karnaugh
À 2 entrées

	\bar{B}	B
\bar{A}		1
A	1	1

	\bar{B}	B
\bar{A}		1
A	1	1

eliminate A

eliminate B

$$A + B = Y$$

Cas simple, mais l'on voit pourquoi
la simplification marche : $B\bar{A} + BA = B(\bar{A} + A) = B$

Simplification des fonctions logiques

Tableaux de Karnaugh (K-map)

- Fonctionne pour n variables
 - En pratique, $n \leq 4$ seulement
- Pour $n > 2$:
 - basé sur l' **adjacence des codes de Gray**
 - Ex :

	C	\bar{C}
$\bar{A} \bar{B}$		
$\bar{A} B$		
$A B$		
$A \bar{B}$		

AB \ C	0	1
00		
01		
11		
10		

Code de Gray

Minimisation des fonctions logiques

Tableaux de Karnaugh

Inputs			Output
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C = Y$$

	C	C
$\bar{A} \cdot \bar{B}$		1
$\bar{A} \cdot B$	1	1
$A \cdot \bar{B}$		1
$A \cdot B$		1

	C	C
$\bar{A} \cdot \bar{B}$		1
$\bar{A} \cdot B$	1	1
$A \cdot \bar{B}$		1
$A \cdot B$		1

eliminate A and B
eliminate C

$$C + \bar{A} \cdot B = Y$$

Tableaux de Karnaugh


Méthode générale

- A partir de la table de vérité, établir F comme **somme de produits**
- Pour chacun des **produits présents**, placer un '1' correspondant dans une K-map
- Effectuer les **regroupements** de 2,4 ou 8 '1'
 - Avec recouvrements possibles
- Dans ces groupes, supprimer la ou les variables **qui apparaissent avec leurs compléments**, et conserver les autres
- Restituer le résultat sous forme d'une nouvelle somme

Tableaux de Karnaugh

exotiques

 - Motifs de regroupements « exotiques » possibles



Cases adjacentes bien qu'éloignées

Tableaux de Karnaugh

Notion de « don't care »

- Parfois l'énoncé d'un problème conduit à une table de vérité incomplète :
 - Pour certaines valeurs des variables en présence, le problème ne spécifie rien sur la fonction, en ce point
 - C'est la notion de « don't care »
 - Une valeur indifféremment 1 ou 0
 - Sans répercussion sur l'ensemble
- Les don't care constituent une opportunité de regroupements plus grands
 - Donc de meilleures simplifications

Tableaux de Karnaugh

Notion de « don't care »


- Exemple :

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	X	X

$$\text{Out} = A \bar{B} C$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	X	X






$$\text{Out} = A C$$

 

Regroupement possible

Mapping technologique circuits discrets

Série 74XX

     

Faible capacité en #portes !!!

Mapping technologique


librairies fondeur

- Les gros circuits ne sont pas réalisés selon ces techniques programmables
 - Les circuits sont réalisés dans le silicium de manière dédiée et figée.
 - Chaque fondeur possède ses bibliothèques de circuits élémentaires (portes) qu'il sait synthétiser sur ce silicium
 - Certaines de vos portes complexes (ex : AND à 5 entrées) peuvent ne pas exister dans cette librairie
 - Il faut donc transformer votre formule dans la technologie du vendeur



Mapping technique

SPLD : simple programmable logic device

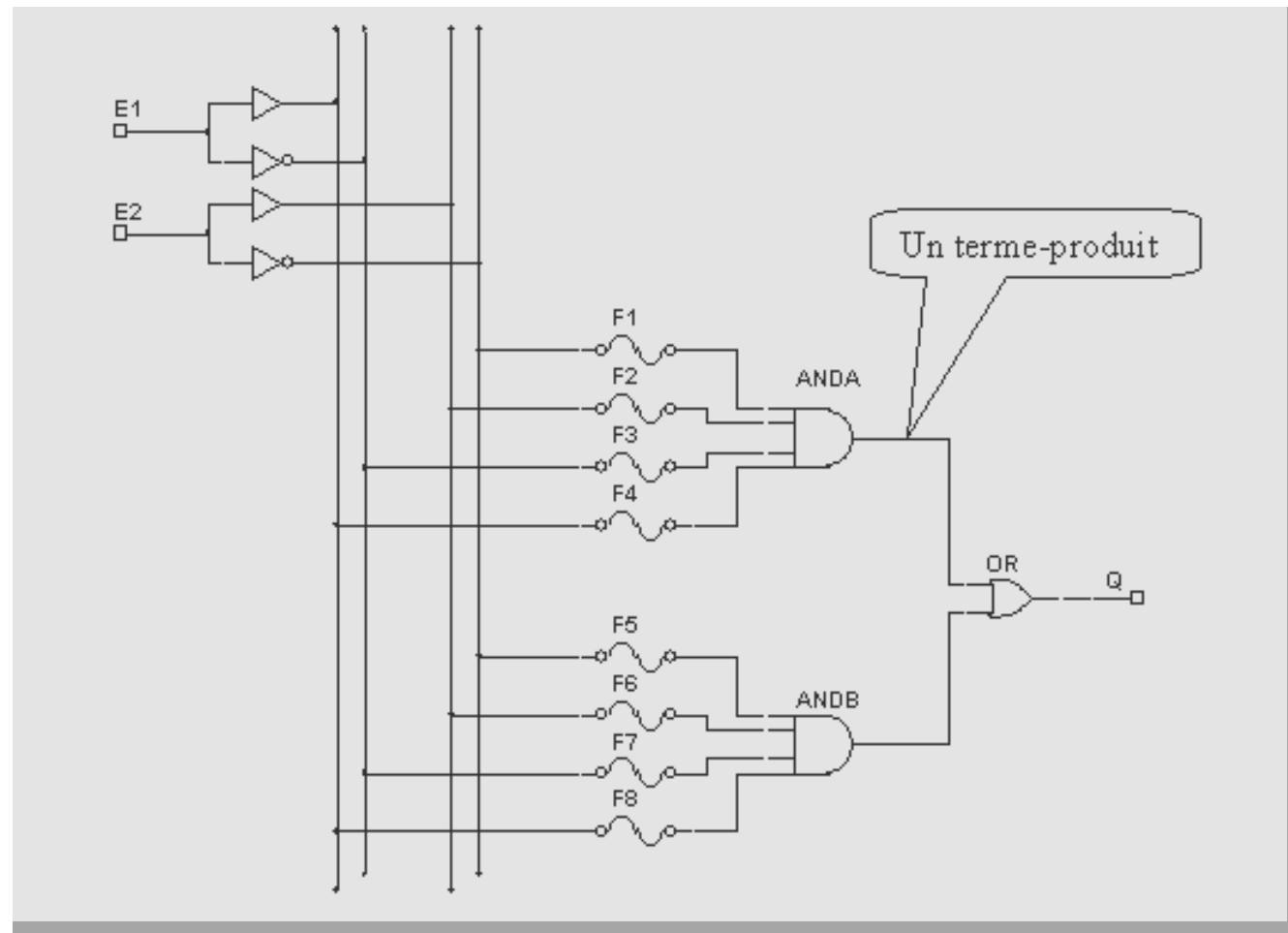

Mapping technologique SPLD

Equation de la PAL 2 entrées 1 sortie vierge

$$Q = E1.\overline{E1}.E2.\overline{E2} + E1.\overline{E1}.E2.\overline{E2}$$

Un fusible « grillé » ramène un niveau logique haut.


Exemple

pour faire un un « ou exclusif »

$$Q = \overline{E2}.E1 + E2.\overline{E1}$$

on grille F2,F3,F5,F8



représentation simplifiée

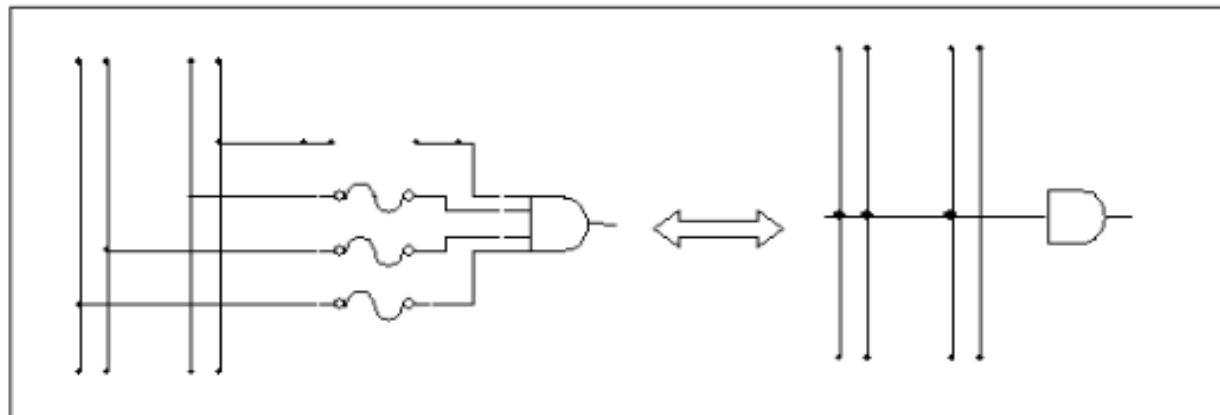

Mapping technologique



Vers des composants programmables de + en + complexes

 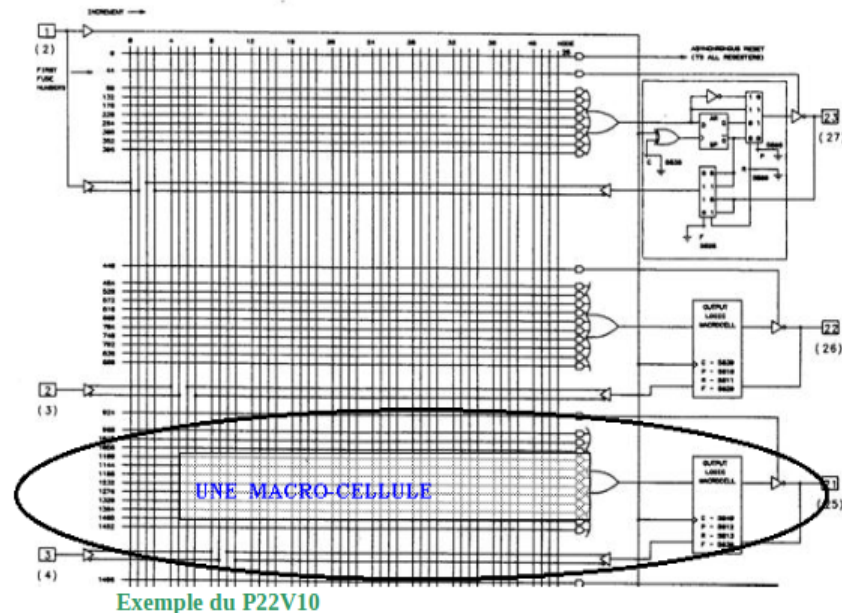Extrait du schéma interne d'un SPLD 22V10




Mapping technique

FPGA

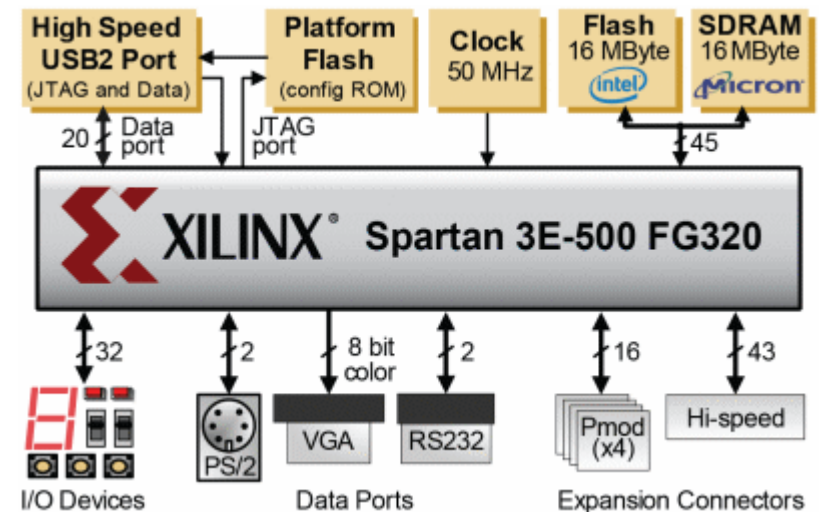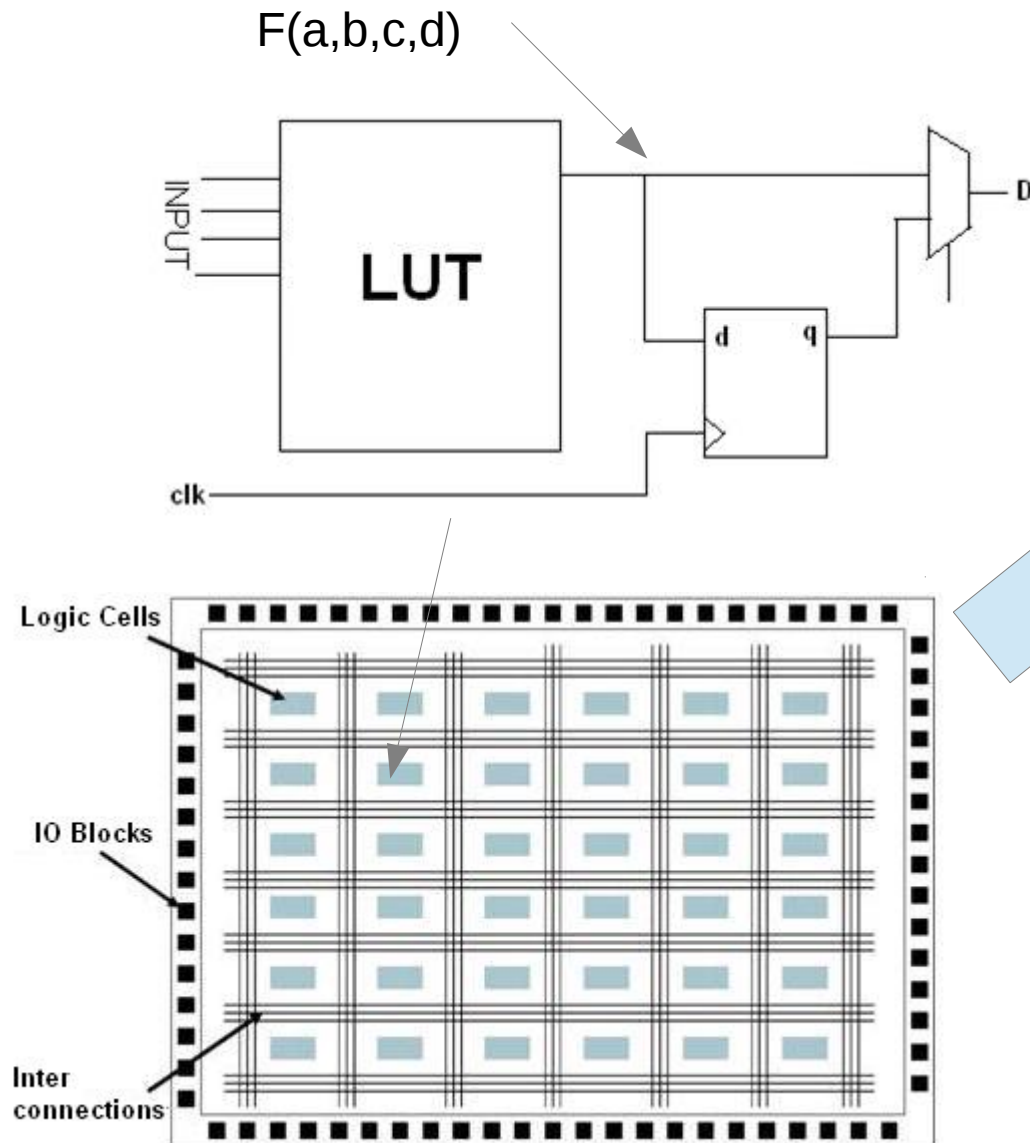

Have Fun !

 

Ce qu'il faut retenir

- Table de vérité, équation, circuits combinatoires
- Minimisation
 - Règles algébriques
 - Tables de Karnaugh
- Chemin critique