

Electronique numérique

Initiation à VHDL (2/3)

Circuits séquentiels. Automates.

CORRECTIONS

1 Descriptions de chemin de données séquentiel

Questions

1. Coder en VHDL au moins deux architectures numériques qui réalisent un compteur, qui compte de 0 à 255, en respectant l'entité donnée ci-dessous. On note que les opérandes sont codés en **unsigned(7 downto 0)** (octets non-signés) ; On prendra soin de dessiner le circuit avant de coder l'architecture.
2. Tester le circuit à l'aide du testbench fourni.

Solutions On présente 2 architecture, *in fine* identiques, mais codées différemment. L'architecture 2 semble plus naturelle ; l'architecture 1 sépare explicitement partie combinatoire et partie séquentielle.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity compteur is
6     port(
7         reset_n : in std_logic;
8         clk : in std_logic;
9         value : out unsigned(7 downto 0)
10    );
11 end compteur;
12
13 architecture arch1 of compteur is
14     signal counter : unsigned(7 downto 0);
15     signal counter_comb : unsigned(7 downto 0);
16 begin
17
18     counter_p : process(reset_n,clk)
19     begin
```

 


FIGURE 1 – Architecture du compteur, deux organisations de code possibles : soit 1 seul processus, soit 2 processus (1 processus + 1 assignation concurrente)

```

20     if reset_n='0' then
21         counter <= "00000000";
22     elsif rising_edge(clk) then
23         counter <= counter_comb;
24     end if;
25 end process;
26
27 counter_comb <= counter + 1;
28
29 value <= counter;
30 end arch1;
31
32 architecture arch2 of compteur is
33     signal counter : unsigned(7 downto 0);
34 begin
35     counter_p : process(reset_n,clk)
36     begin
37         if reset_n='0' then
38             counter <= "00000000";
39         elsif rising_edge(clk) then
40             counter <= counter + 1;
41         end if;
42     end process;
43
44     value <= counter;
45 end arch2;

```

 


FIGURE 2 – Diagramme états-transitions de l'automate "I love Paris"

2 Descriptions d'automates au niveau logique

Soit un automate bien connu des informaticiens parisiens, sur la figure 2.

Questions

- Vérifier que, dans le cas d'un encodage one-hot, les équations d'état suivant sont bien données par :

$$\begin{cases} D_0 = Q_0.\overline{reveil} + Q_2.\overline{bug} \\ D_1 = Q_0.reveil + Q_1.(greve + panne) \\ D_2 = Q_1.\overline{greve.panne} + Q_2.bug \end{cases}$$
- Coder l'automate "I_love_Paris" en VHDL, au niveau logique, en prenant soin de bien coder les bascules D à l'aide de processus. Respectez l'entité fournie ici. On utilisera une assignation conditionnelle (when) pour coder le signal de sortie "up_and_running".

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity i_love_paris is
6    port(
7      reset_n : in std_logic;
8      clk : in std_logic;
9      reveil : in std_logic;
10     panne : in std_logic;
11     greve : in std_logic;
12     bug : in std_logic;
13     up_and_running : out std_logic
14   );
15  end i_love_paris;

```

3. Utilisez le testbench donné sous Moodle pour tester votre automate.
Observez le résultat.

Solutions

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity i_love_paris is
6     port(
7         reset_n : in std_logic;
8         clk : in std_logic;
9         reveil : in std_logic;
10        panne : in std_logic;
11        greve : in std_logic;
12        bug : in std_logic;
13        up_and_running : out std_logic
14    );
15 end i_love_paris;
16
17 architecture logic of i_love_paris is
18     signal state, next_state : std_logic_vector(2 downto 0);
19     -- preferable to :
20     -- signal d, q : std_logic_vector(2 downto 0);
21 begin
22     process(reset_n, clk)
23     begin
24         if reset_n='0' then
25             state <= "001"; -- dodo
26         elsif rising_edge(clk) then
27             state <= next_state;
28         end if;
29     end process;
30
31     next_state(0) <= (state(0) and not(reveil)) or (state(2) and not(bug));
32     next_state(1) <= (state(0) and reveil) or (state(1) and (greve or panne));
33     next_state(2) <= (state(2) and bug) or (state(1) and (not(greve) and not(panne)));
34
35 end logic;
```

3 Descriptions d'automates au niveau RTL

Ce niveau d'abstraction RTL est le plus couramment utilisé, car il permet de s'affranchir des détails des équations logiques, et décrire des automates (et *micro-architectures*) de manière plus naturelle. Le niveau RTL repose sur la notion d'*inférence matérielle* : l'Electronicien doit connaître certains *motifs*

*de conception*¹, afin de permettre à l'outil de synthèse d'établir automatiquement les équations logiques sous-jacentes. Le cas des automates d'états finis est instructif en ce sens. Voici un exemple de codage VHDL, qui décrit un automate, sans expliciter les équations logiques sous-jacentes, ni l'encodage des états. Pour information, le synthétiseur peut choisir de lui-même un encodage qui maximise la fréquence de fonctionnement du circuit (encodage one-hot généralement), ou tout autre type de contraintes imposées par le concepteur.


Exemple d'automate de niveau RTL Nous donnons ici à titre d'exemple un diagramme états-transitions, ainsi que son code VHDL de niveau RTL. Notez que nous avons séparé le processus ici appelé "next_state_p", qui code la fonction de transition (calcul de l'état suivant), et la sortie de l'automate.

1. "Design patterns", en anglais.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity automate is
6  port(
7      reset_n : in std_logic;
8      clk : in std_logic;
9      evenement : in std_logic;
10     sortie : out std_logic
11 );
12 end automate;
13
14 architecture rtl of automate is
15
16     type state_type is (PING,PONG);
17     signal state, next_state : state_type;
18
19 begin
20     process(reset_n,clk)
21     begin
22         if reset_n='0' then
23             state <= PING;
24         elsif rising_edge(clk) then
25             state <= next_state;
26         end if;
27     end process;
28
29     -- logique d'etat suivant
30     next_state_p: process(state,evenement)
31     begin
32         next_state <= state;--default
33         case state is
34             when PING =>
35                 if evenement='1' then
36                     next_state <= PONG;
37                 end if;
38             when PONG =>
39                 if evenement='1' then
40                     next_state <= PING;
41                 end if;
42             when others =>
43                 null;
44             end case;
45         end process;
46
47     -- logique de sortie
48     sortie <='1' when state=PONG else '0';
49
50 end rtl;

```

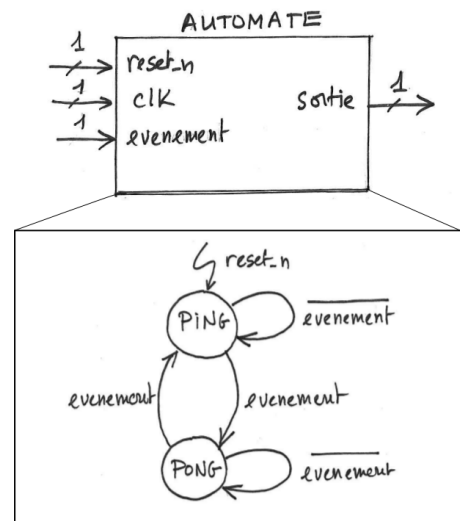

Questions

1. Prenez le temps de comprendre le codage utilisé ici.
2. Coder l'automate "I_love_Paris" en VHDL, au niveau RTL, en vous inspirant de l'exemple donné.
3. Utilisez le même testbench que précédemment pour tester votre automate. Modifier uniquement le nom de l'architecture associée à l'entité instanciée.

Solutions

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity i_love_paris is
6  port(
7      reset_n : in std_logic;
8      clk : in std_logic;
9      reveil : in std_logic;
10     panne : in std_logic;
11     greve : in std_logic;
12     bug : in std_logic;
13     up_and_running : out std_logic
14 );
15 end i_love_paris;
16
17 architecture rtl of i_love_paris is
18
19     type state_type is (DODO,METRO,BOULOT);
20     signal state, next_state : state_type;
21
22 begin
23     process(reset_n,clk)
24     begin
25         if reset_n='0' then
26             state <= DODO;
27         elsif rising_edge(clk) then
28             state <= next_state;
29         end if;
30     end process;
31
32     next_state_p: process(state,reveil,greve,panne,bug)
33     begin
34         next_state <= state;--default
35         case state is
36             when DODO =>
37                 if reveil='1' then
38                     next_state <= METRO;
39                 end if;
```

```

40     when METRO =>
41         if greve='0' and panne='0' then
42             next_state <= BOULOT;
43         end if;
44     when BOULOT =>
45         if bug='0' then
46             next_state <= DODO;
47         end if;
48     when others =>
49         null;
50     end case;
51 end process;
52
53 -- output logic :
54 up_and_running <= '0' when state=DODO else '1';
55
56 end rtl;

```

