

Introduction au langage VHDL

Jean-Christophe Le Lann


ENSTA Bretagne

4 juillet 2019

HDL : Hardware description language

- ▶ Les HDL permettent de **décrire** des systèmes.
- ▶ Ils sont donc très différents des langages de programmation classiques.

 A titre d'exemple, nous donnons ici un code d'un HDL très important en Electronique *analogique* : Spice. Spice permet de décrire comment les composants usuels (résistance, capacité, inductance) sont interconnectés. Le simulateur Spice permet de rendre compte du comportement du circuit. **Nous allons procéder de même avec VHDL**, mais à plus haut niveau



```
Example netlist
v1 1 0 dc 15
r1 1 0 2.2k
r2 1 2 3.3k
r3 2 0 150
.end
```

Historique de VHDL

- ▶ VHDL est l'acronyme de : VHSIC Hardware Description Language.
- ▶ VHDL a été commandé par le Département à la Défense Américaine (DoD).
- ▶ Sa syntaxe s'inspire fortement d'ADA, très utilisé dans les années 80.
- ▶ VHDL est fortement et explicitement **typé**.
- ▶ Il permet notamment aux acteurs de la Silicon Valley d'échanger des informations/designs de manière cohérente.
- ▶ Son concurrent direct est le langage Verilog.
- ▶ VHDL parle de signaux, structures qui opèrent en parallèle, et temps : c'est un langage difficile.


Ces langages sont standardisés par l'IEEE. Plusieurs versions pour VHDL : 87, **93**, 08 notamment.

VHDL : Simulation & Synthèse

VHDL est utilisé pour deux activités différentes :

- ▶ La **simulation** : vérification fonctionnelle sur PC, du bon fonctionnement du système décrit.
- ▶ La **synthèse** : la génération automatique du système à partir des descriptions.
 - ▶ Ces descriptions sont de plus en plus abstraites.
 - ▶ On se limitera pour l'essentiel ici à décrire le circuit en terme d'équations logiques.
 - ▶ Le niveau directement plus abstrait est le niveau RTL.

Flot général

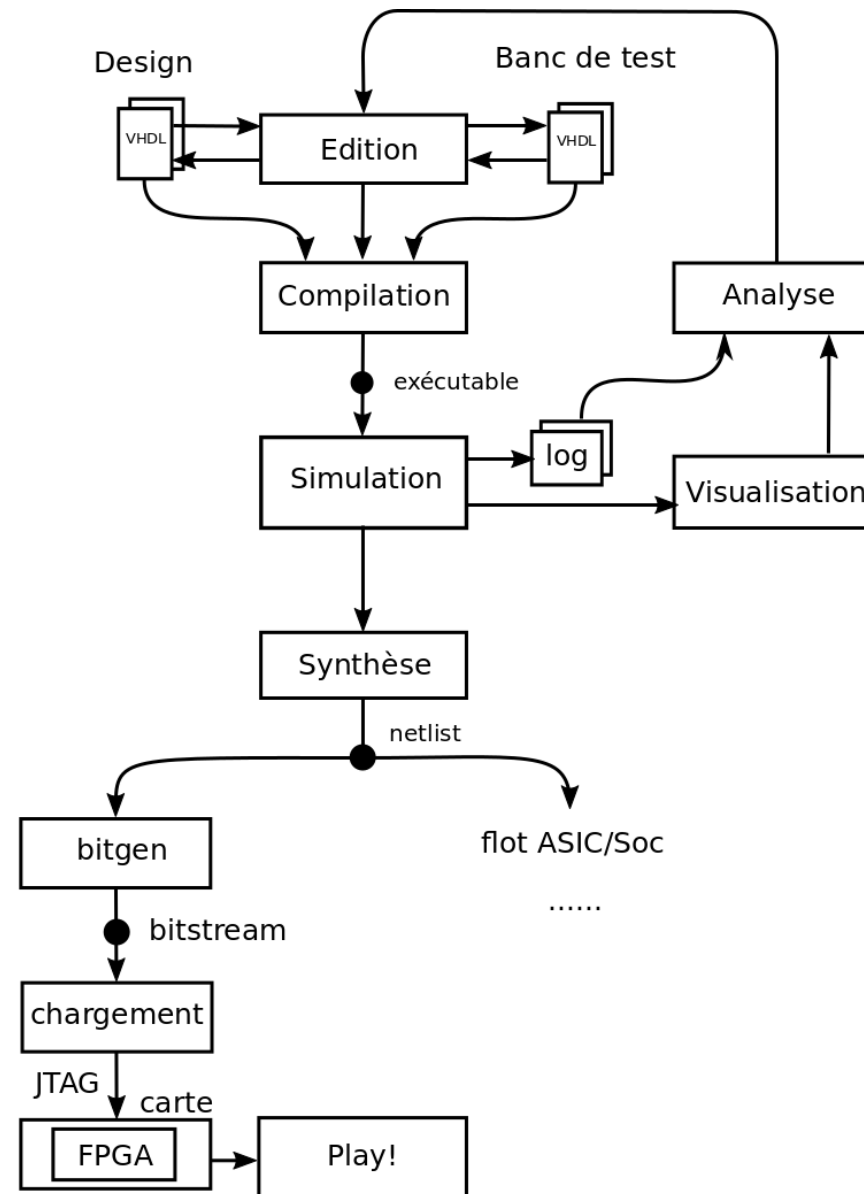


Survol de la Simulation VHDL

La simulation, réalisée sur PC :

- ▶ Repose sur un **mécanisme d'échéancier** : to-do list.
- ▶ Le temps est incrémenté petit-à-petit :
 - ▶ Temps physique
 - ▶ Temps causal : *delta delay*. Pas infinitésimaux de propagation.
- ▶ Le simulateur préserve la *causalité* entre signaux.
- ▶ C'est une tâche non-triviale pour un programme (simulateur) qui s'exécute sur un ordinateur séquentiel.

Survol de la Synthèse VHDL

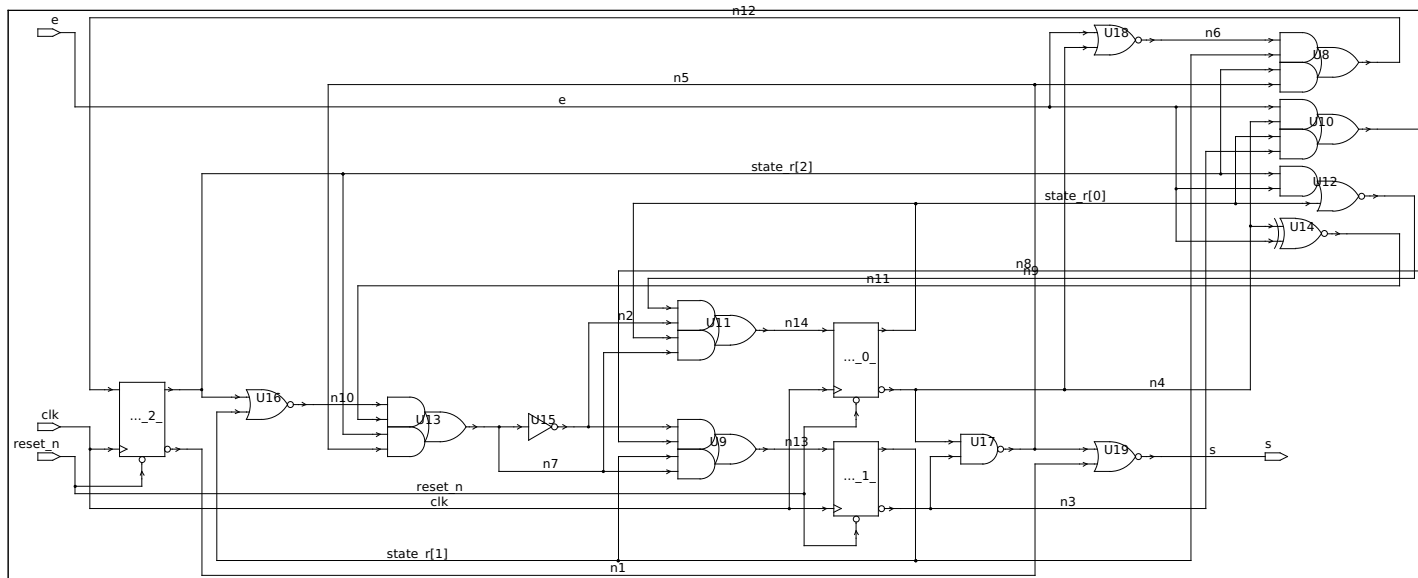- ▶ La synthèse, réalisée sur PC, permet d'obtenir un circuit (optimisé) à partir d'une description.
- ▶ Seul un sous-ensemble du langage est "synthétisable", mais il est très large.
- ▶ Le résultat est fourni sous un format de graphe précisant toutes les interconnexions : "netlist"
- ▶ Dans le cas de la synthèse sur FPGA, cette netlist est ensuite transformée en **bitstream**.



Structure globale d'une description VHDL

En première approche, on peut proposer la structure de fichier suivante :

- ▶ Déclaration des bibliothèques et packages utilisés :
library...use...
- ▶ Déclaration des entrées-sorties du circuit : **entity**
- ▶ Déclaration de l'intérieur du circuit : **architecture**

Structure globale d'une description VHDL (UE 1.2 !)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity circuit_fsm is
  port (
    reset_n : in  std_logic;
    clk      : in  std_logic;
    e1       : in  std_logic;
    e2       : in  std_logic;
    o1       : out std_logic
  );
end circuit_fsm;

architecture solution of circuit_fsm is
  signal D, Q : std_logic_vector(1 downto 0); --2 bits d'états
begin
  -----
  -- equations logiques d'etat suivant :
  -----
  D(1) <= not Q(1) and Q(0) and e1 and e2;
  D(0) <= (not Q(1) and not Q(0) and e1 ) or (not Q(1) and Q(0) and not e2);
  -----
  -- equations logiques des sorties :
  -----
  o1 <= (not Q(1) and not Q(0) and e1) or (not Q(1) and Q(0) and e2) or (Q(1) and not Q(0));
  -----
  -- registres d'etat (bascules D)
  -----
  regs_etat : process(reset_n, clk)
  begin
    if reset_n = '0' then
      Q <= "00";
    elsif rising_edge(clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end solution;
```

Netlist : après synthèse

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity circuit_fsm is
    port(reset_n, clk : in std_logic;
          e1, e2      : in std_logic;
          o1          : out std_logic);
end circuit_fsm;

architecture SYN_solution of circuit_fsm is

    component NAND2X1
        port(IN1, IN2 : in std_logic; QN : out std_logic);
    end component;

    -- code supprimé...

    component DFFARX1
        port(D, CLK, RSTB : in std_logic; Q, QN : out std_logic);
    end component;

    signal Q, D : std_logic_vector(1 downto 0);

    signal n1, n2, n3, n4, n5, n6 : std_logic;

begin

    Q_reg_0_inst : DFFARX1 port map(D => D(0), CLK => clk, RSTB => reset_n, Q
                                     => Q(0), QN => n2);
    Q_reg_1_inst : DFFARX1 port map(D => D(1), CLK => clk, RSTB => reset_n, Q
                                     => Q(1), QN => n1);
    U7  : A021X1 port map(IN1 => n3, IN2 => n1, IN3 => Q(0), Q => n5);
    U8  : NAND3X0 port map(IN1 => Q(0), IN2 => n1, IN3 => e2, QN => n4);
    U9  : OA22X1 port map(IN1 => Q(0), IN2 => n3, IN3 => e2, IN4 => n2, Q => n6);
    U10 : NOR2X0 port map(IN1 => n4, IN2 => n3, QN => D(1));
    U11 : NOR2X0 port map(IN1 => Q(1), IN2 => n6, QN => D(0));
    U12 : INVX0 port map(INP => e1, ZN => n3);
    U13 : NAND2X1 port map(IN1 => n4, IN2 => n5, QN => o1);

end SYN_solution;
```

Notion d'entité

L'**entity** est la **vue extérieure** d'un composant.

- ▶ Nom du composant
- ▶ Liste de ports :
 - ▶ Entrées : `nom : in type;`
 - ▶ Sorties : `nom : out type;`
 - ▶ Il est possible de déclarer plusieurs ports comme ceci :
`n1, n2, n3 : out type;`

Type en VHDL

On dispose de type de base, inclus dans le langage (bit par exemple), mais on repose plutôt sur des bibliothèques complémentaires :

- ▶ `std_logic_1164` : type `std_logic`, `std_logic_vector`
- ▶ `std_logic` : '1', '0', mais aussi 'Z', 'X', 'U', 'L', 'H'
 - ▶ '0', '1' : logique booléenne traditionnelle
 - ▶ 'U' : signal 'Undefined' (non connecté)
 - ▶ 'X' : signal en conflit. Plusieurs connexions cherchent à affecter le signal.
 - ▶ 'Z' : haute impédance.
 - ▶ 'L', 'H' : signal à peu près à '0' et '1' (peu usités)

Notion d'architecture

- ▶ L'architecture : la vue **interne** d'un composant.
- ▶ Partie déclaration suivie d'un corps de l'architecture.
- ▶ Le corps contient des **éléments qui fonctionnent en parallèle !**
 - ▶ L'ordre dans lesquels ils sont écrits est indifférent !
 - ▶ On parle plutôt de **concurrency** (en simulation ces éléments partagent le processeur qui simule...)


Notion d'architecture : éléments concurrents

- ▶ Assignations de signaux : comme des équations.
 - ▶ les assignations peuvent être conditionnelles ou non.
- ▶ Instanciations de composants : assemblage hiérarchique.
- ▶ Processus : codes séquentiels isolés les uns des autres.


Nous allons les passer en revue ici.

Assignations concurrentes
 
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity half_adder is  
  port(  
    a, b    : in  std_logic;  
    s, cout : out std_logic;  
  );  
end entity;  
  
architecture logic of half_adder is  
begin  
  
  s    <= a xor b;  
  cout <= a and b;  
  
end logic;
```



Instanciación de componentes

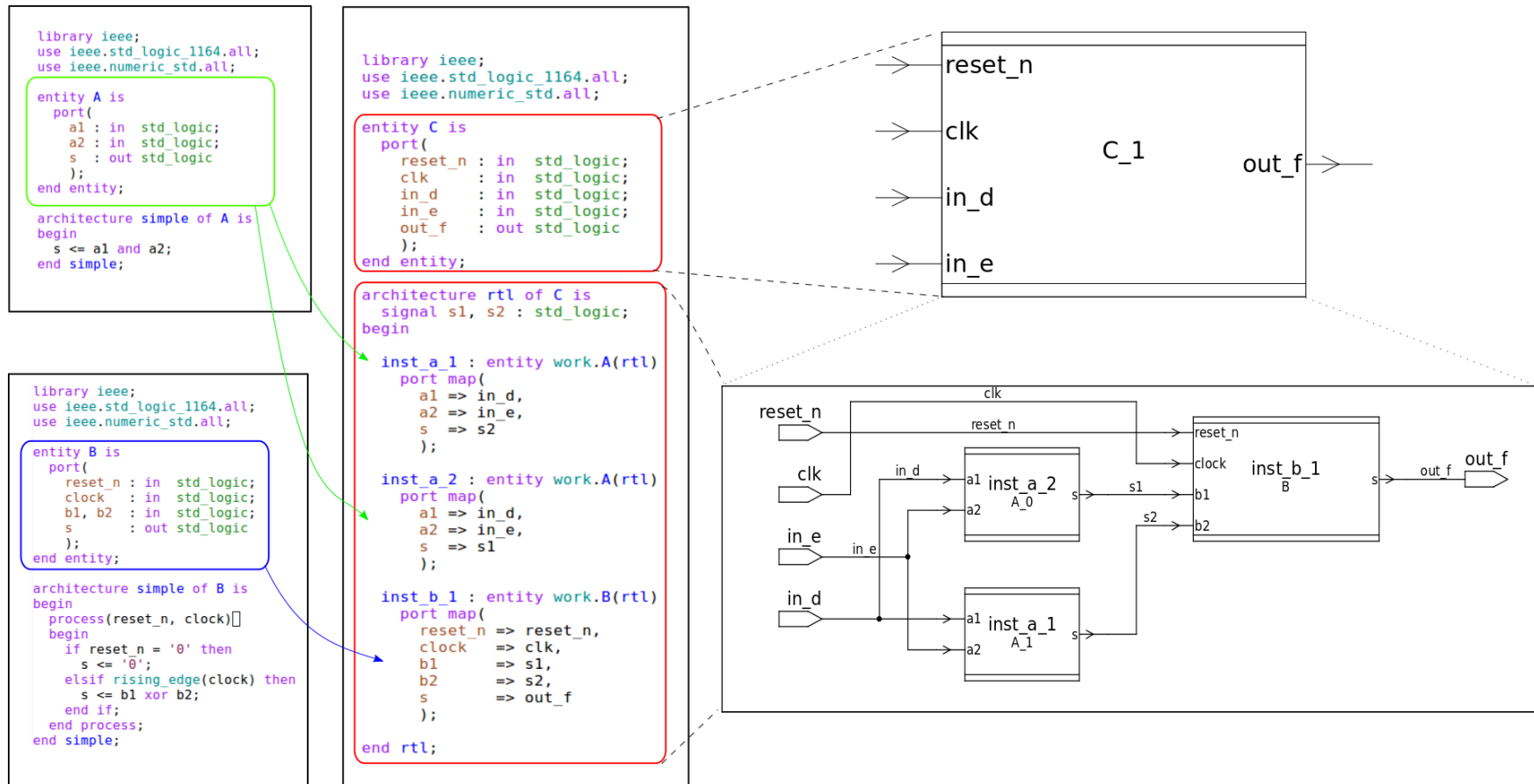

Processus concurrents



- ▶ Un processus est un petit programme séquentiel.
- ▶ Les processus fonctionnent en parallèle (concurrency).
- ▶ Ils communiquent par signaux.
- ▶ Une **liste de sensibilité** explicite permet au simulateur de savoir quand (i.e sur quel changement de valeur) il doit ré-évaluer le processus.
- ▶ Du point de vue du simulateur, les processus s'exécutent jusqu'à rencontrer un éventuel **wait**. Sinon, ils rendent la main, avant de se ré-exécuter.
- ▶ Du point de vue de la synthèse, les processus nous permettront notamment de décrire les bascules D.

Processus concurrents : exemple

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity B is
  port(
    reset_n : in  std_logic;
    clock    : in  std_logic;
    b1, b2   : in  std_logic;
    s        : out std_logic
  );
end entity;

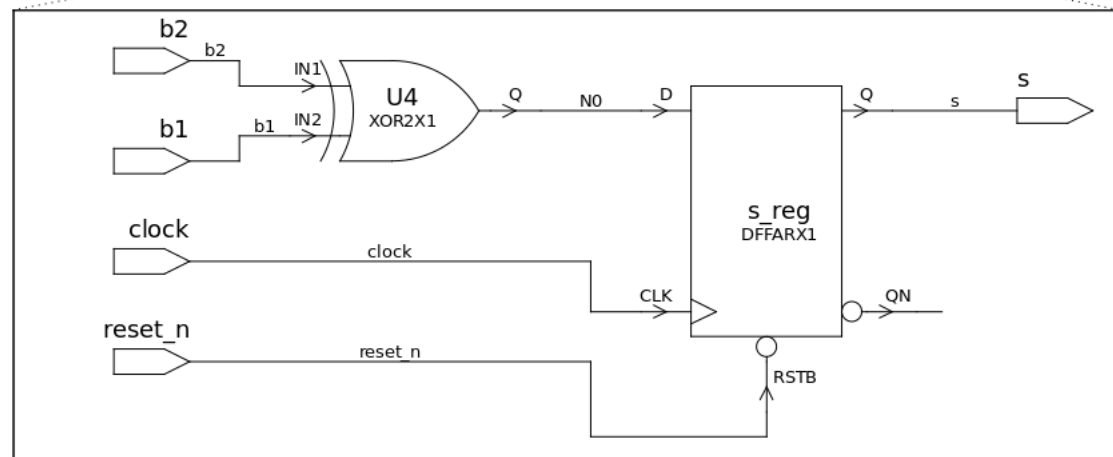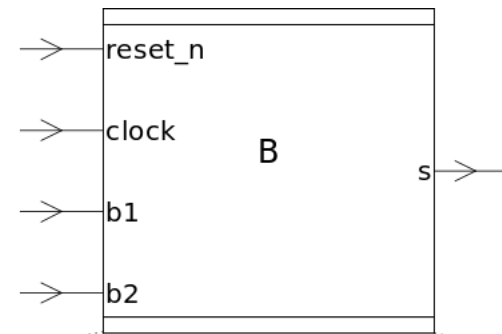architecture simple of B is
begin
  process(reset_n, clock)
  begin
    if reset_n = '0' then
      s <= '0';
    elsif rising_edge(clock) then
      s <= b1 xor b2;
    end if;
  end process;
end simple;
```



Décrire des automates : en équations

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity circuit_fsm is
  port (
    reset_n : in  std_logic;
    clk      : in  std_logic;
    e1       : in  std_logic;
    e2       : in  std_logic;
    o1       : out std_logic
  );
end circuit_fsm;

architecture solution of circuit_fsm is
  signal D, Q : std_logic_vector(1 downto 0);  --2 bits d'états
begin
  -----
  -- equations logiques d'etat suivant :
  -----
  D(1) <= not Q(1) and Q(0) and e1 and e2;
  D(0) <= (not Q(1) and not Q(0) and e1 ) or (not Q(1) and Q(0) and not e2);
  -----
  -- equations logiques des sorties :
  -----
  o1 <= (not Q(1) and not Q(0) and e1) or (not Q(1) and Q(0) and e2) or (Q(1) and not Q(0));
  -----
  -- registres d'état (bascules D)
  -----
  regs_etat : process(reset_n, clk)
  begin
    if reset_n = '0' then
      Q <= "00";
    elsif rising_edge(clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end solution;
```

Décrire des automates : en RTL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ping_pong is
  port(
    reset_n : in std_logic;
    clk      : in std_logic;
    ball     : in std_logic;
    spy      : out std_logic
  );
end entity;

architecture rtl of ping_pong is
  -- creation d'un type enumeré pour les états symboliques.
  type state_t is (IDLE, PING, PONG);

  signal state, next_state : state_t;

begin
  bascules_d : process(reset_n, clk)
  begin
    if reset_n = '0' then
      state <= next_state;
    elsif rising_edge(clk) then
      state <= next_state;
    end if;
  end process;


  next_state_func : process(ball, state)
  begin
    -- pas default, reste dans le meme etat
    next_state <= state;

    case state is
      when PING =>
        if ball = '1' then
          next_state <= PONG;
        end if;
      when PONG =>
        if ball = '1' then
          next_state <= PING;
        end if;
      when others =>
        null;
      end case;
  end process;

  spy <= '1' when state = PING else '0';

end rtl;

```

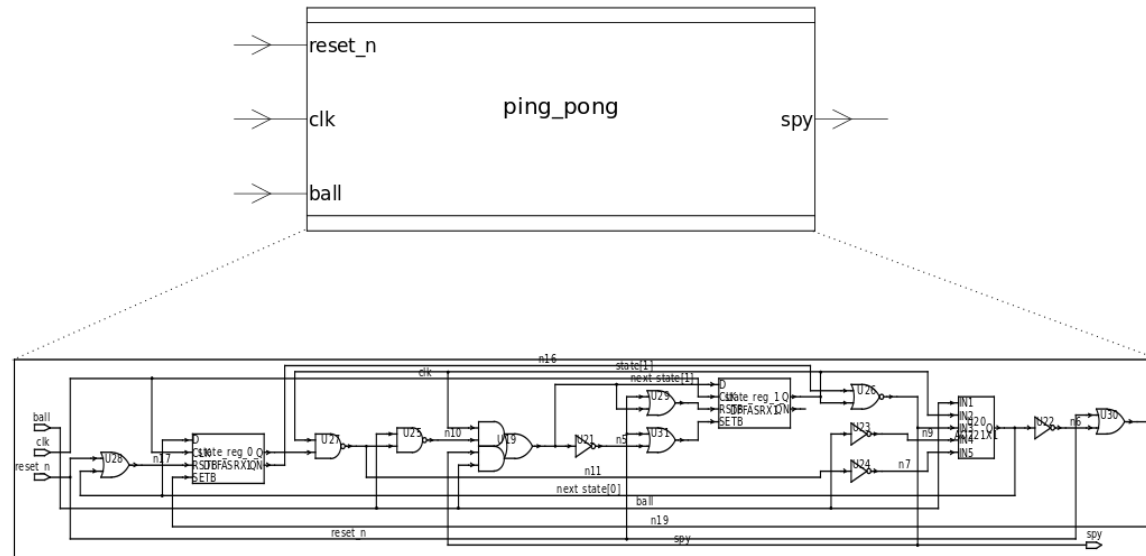

Décrire des automates : en RTL

- ▶ Les états sont représentés par un **type énuméré**.
- ▶ Deux signaux **state**, **next_state** codent l'état courant et l'état futur.
- ▶ Un processus combinatoire permet d'explicitier le signal *next_state*, à l'aide de différents *cas* présents dans le **case...when** du langage.
- ▶ Un processus séquentiel réalise l'échantillonnage et l'affectation de *next_state* dans *state*

Décrire des automates : en RTL

- ▶ A ce stade, le synthétiseur a suffisamment d'informations, pour **inférer** les équations logiques.
- ▶ Il a au préalable choisi un encodage de l'état. Cet encodage peut être forcé dans VHDL par des attributs ou guidés par des scripts.
- ▶ Le synthétiseur est capable d'explorer plusieurs solutions, notamment en fonction de l'encodage.
- ▶ Les sorties peuvent être encodées dans un troisième processus, mais généralement on les retrouve dans le même processus que le calcul de l'état suivant.

Bancs de tests

Les *testbenchs* représentent un **laboratoire virtuel**, où l'on retrouve :

- ▶ le circuit à tester (DUT)
- ▶ des générateurs de signaux : horloge, reset, flux de données complexes.
- ▶ des instruments d'observations : loggers, comparateurs, etc
- ▶ la simulation elle-même fournit un oscilloscope, capable d'observer :
 - ▶ la totalité des signaux
 - ▶ sur une durée limitée par la seule mémoire de l'ordinateur


A noter :

- ▶ seul un testbench est simulable.
- ▶ les bancs de test sont également décrits par un couple entité-architecture.
- ▶ il est logique que cette entité ne présente aucun port : laboratoire portes closes !


Bancs de tests

- ▶ Les *testbenchs* VHDL sont le seul moyen de tester si un circuit fonctionne correctement : un circuit seul ne fonctionne pas.
- ▶ Les *testbenchs* peuvent être de différente nature et représentent l'essentiel du travail de conception.
 - ▶ Testbenchs qui stimulent seulement les entrées, à partir de stimuli internes.
 - ▶ Testbenchs qui stimulent seulement les entrées, à partir de stimuli externes (matlab, python, ruby, c, c++).
 - ▶ Testbenchs qui vérifient les sorties, en calculant en interne les sorties attendues.
 - ▶ Testbenchs qui vérifient les sorties, en les comparant à des valeurs calculées par un modèle externe : le **golden model**.
 - ▶ Testbenchs qui "randomisent" la vérification, afin d'assurer une **couverture de code**.

Banc de test et Golden model

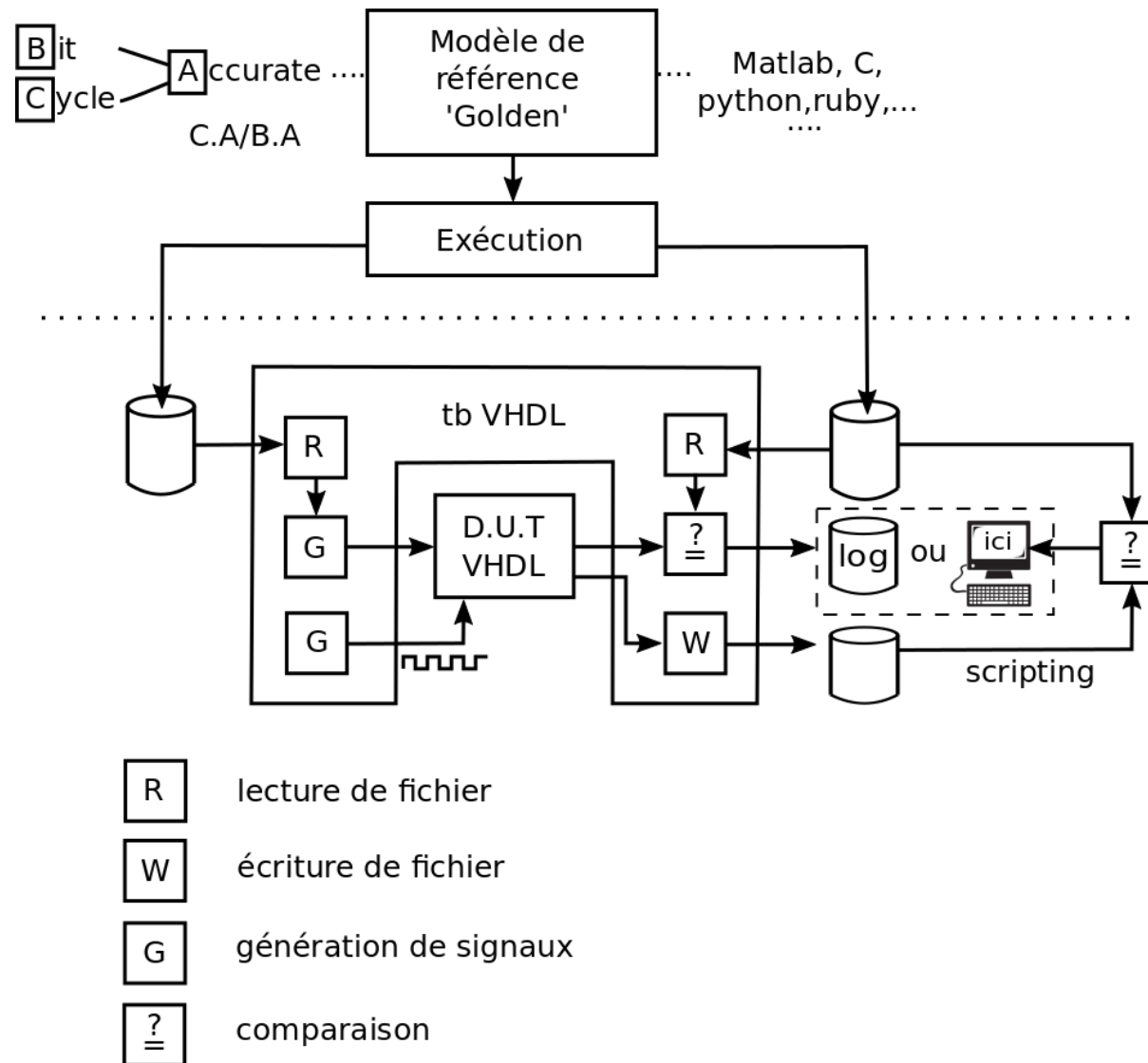

Banc de test VHDL : "I love Paris" (TD)

 

Banc de test VHDL : exemple

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity i_love_paris_tb is
end entity;
```

```
architecture bhv of i_love_paris_tb is
```

```
    constant HALF_PERIOD : time := 5 ns;
```

```
    signal clk      : std_logic := '0';
    signal reset_n  : std_logic := '0';
    signal sreset   : std_logic := '0';
    signal running  : boolean   := true;
```

```
    procedure wait_cycles(n : natural) is
    begin
        for i in 1 to n loop
            wait until rising_edge(clk);
        end loop;
    end procedure;
```

```
    signal reveil      : std_logic;
    signal panne       : std_logic;
    signal greve       : std_logic;
    signal bug         : std_logic;
    signal up_and_running : std_logic;
```

```
begin
```


```
    -- clock and reset
```

```
    reset_n <= '0', '1' after 33 ns;
```

```
    clk <= not(clk) after HALF_PERIOD when running else clk;
```

```
-- Design Under Test
```
 
```
dut : entity work.i_love_paris(rtl)
port map (
    reset_n      => reset_n,
    clk          => clk,
    reveil       => reveil,
    panne        => panne,
    greve        => greve,
    bug          => bug,
    up_and_running => up_and_running
);
```



```
-- sequential stimuli
```

```
stim : process
begin
```

```
    reveil <= '0';
    panne <= '0';
    greve <= '0';
    bug <= '0';
    report "running testbench for i_love_paris(rtl)";
    report "waiting for asynchronous reset";
    wait until reset_n = '1';
    wait_cycles(5);
    report "applying stimuli...";
    wait until rising_edge(clk);
    report "REVEIL !";
    reveil <= '1';
```

```
    wait until rising_edge(clk);
    report "PANNE du METRO!";
    reveil <= '0';
    panne <= '1';
```

```
    wait until rising_edge(clk);
    report "GREVE !";
    panne <= '0';
    greve <= '1';
```

```
    wait until rising_edge(clk);
    report "BUG !";
    greve <= '0';
    bug <= '1';
    wait_cycles(10);
```


```
    wait until rising_edge(clk);
    report "BUG résolu";
    bug <= '0';
    wait_cycles(10);
    report "end of simulation";
    running <= false;
```

```
    wait;
```

```
end process;
```

```
end bhv;
```

Banc de test VHDL : exemple

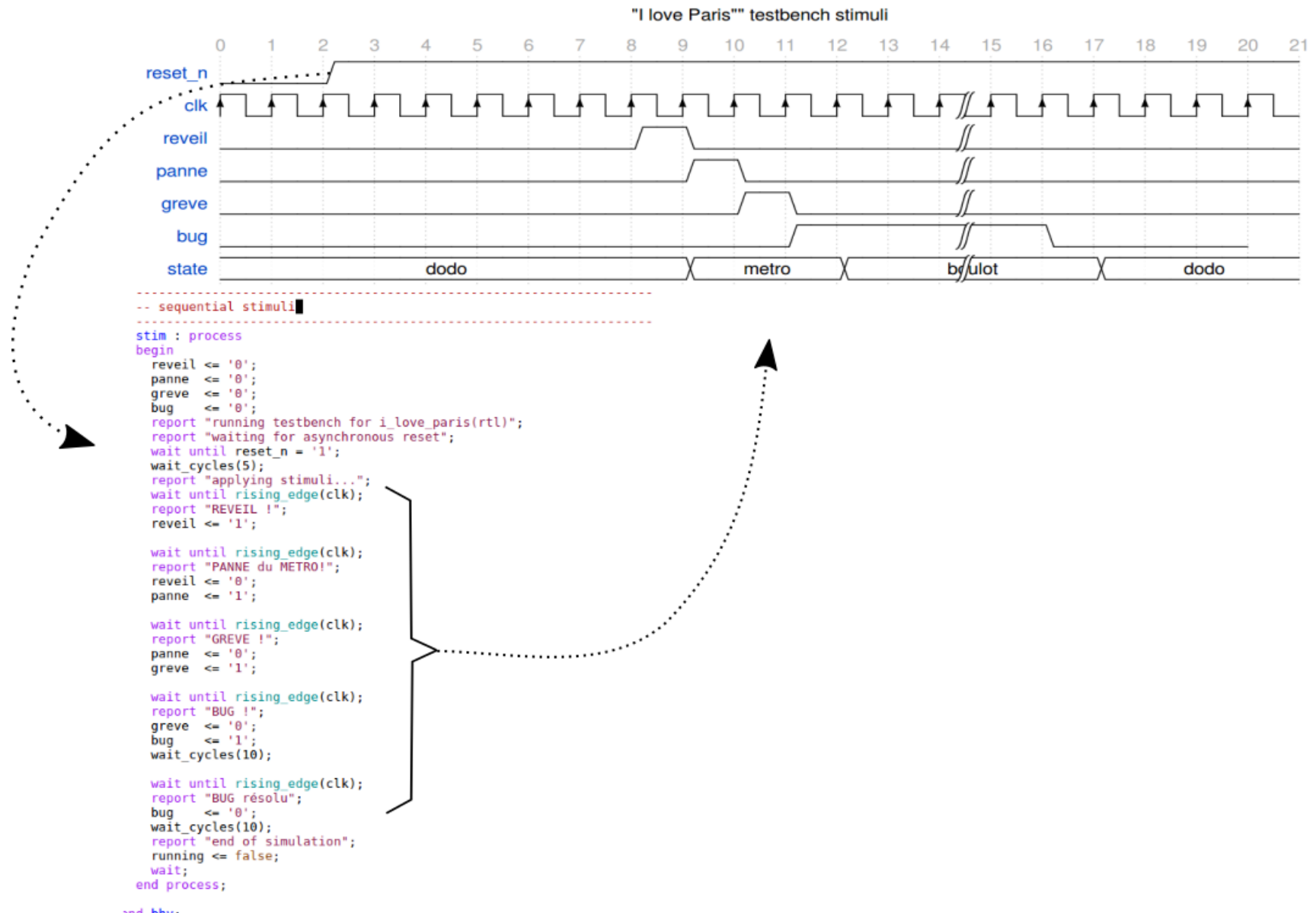


Pour la petite histoire...

Les *timing diagrams* ont été créés avec une syntaxe textuelle ! Le compilateur transforme ces *timing diagrams* en graphique SVG dans html5.


```
File Edit View History Bookmarks Tools Help
WaveDrom Editor x Hitchhiker's Guide to the Wave x +
https://wavedrom.com/editor.html 150%

1 { "signal" : [
2   { "name" : "reset_n", "wave": "0.1....." },
3   { "name" : "clk", "wave": "P.....|....." },
4   { "name" : "reveil", "wave": "0.....10.....|....." },
5   { "name" : "panne", "wave": "0.....10.....|....." },
6   { "name" : "greve", "wave": "0.....10.....|....." },
7   { "name" : "bug", "wave": "0.....1..|.0..." },
8   { "name" : "state", "wave": "=.....=..=|.==...", "data": ["dodo", "metro", "boulot", "dodo"] },
9
10 ], head: {
11   text: "I love Paris" testbench stimuli,
12   tick: 0,
13 }}
14
```

 

Banc de test VHDL : exemple

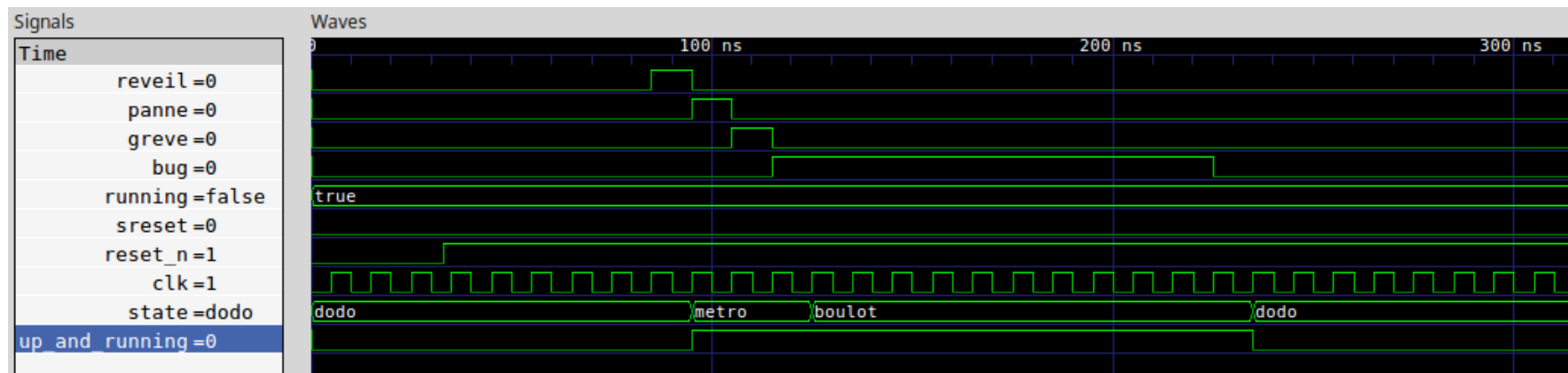Chronogrammes issus de la chaîne de compilation-simulation-visualisation autour de GHDL+Gtkwave.



Simulation avec GHDL

GHDL est un simulateur open source développé par un français : Tristan Gingold.

- ▶ Il est open source. Développé en ADA.
- ▶ Il supporte les évolutions récentes du langage.
- ▶ Il est scrupuleux sur le respect de la norme.
- ▶ Il présente encore quelques bugs.
- ▶ Ce n'est pas le simulateur le plus utilisé au Monde : il s'agit de Modelsim.


Simulation avec GHDL

Pour simuler un testbench, il faut passer par 3 phases :

- ▶ Analyse : **ghdl -a circuit.vhd**
- ▶ ...
- ▶ Analyse : **ghdl -a circuit_tb.vhd**
- ▶ Elaboration : **ghdl -e circuit_tb** (sans .vhd).
 - ▶ cette phase réunit les fichiers binaires produits par l'analyse
 - ▶ ...adjoint un *runtime* (le coeur du simulateur)
 - ▶ ...et produit un exécutable : le simulateur
- ▶ Run : **ghdl -r circuit_tb -wave=waves.ghw.**
 - ▶ Le simulateur s'exécute et enregistre les signaux dans le fichier waves.
- ▶ Un viewer externe est alors utilisé pour visualiser les signaux : **gtkwave waves.ghw.**
- ▶ La disposition des signaux est enregistrable dans un fichier spécifique à gtkwave (.sav).
- ▶ Il faut **scripter** l'ensemble.

Visualisation avec Gtkwave

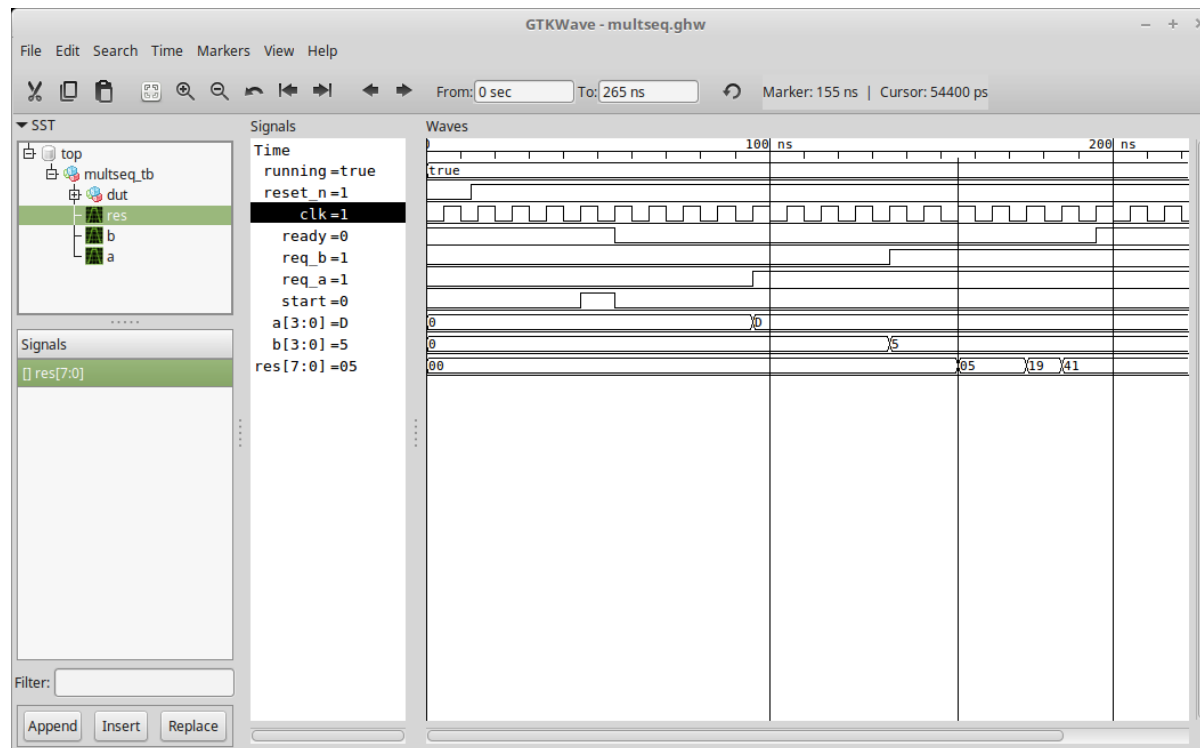gtkwave wave.ghw chrono.sav Le fichier chrono.sav correspond à la mise en forme des chronogrammes, sauvée dans ce fichier.



Un mot sur les prochains TP VHDL

1. Création d'un design hiérarchique : additionneur 8 bits.
Compilation et simulation d'un banc de test.
2. Design séquentiel en VHDL. Design logique vs RTL dans le cas des Automates.
3. Synthèse sur FPGA : moyenne mobile *ou* coeur de processeur *ou* serrure numérique.